



Arquitetura de Computadores 2


Exercício Prático 02

793605 – Caio Faria Diniz

1ª Parte :

ULA 1 bit

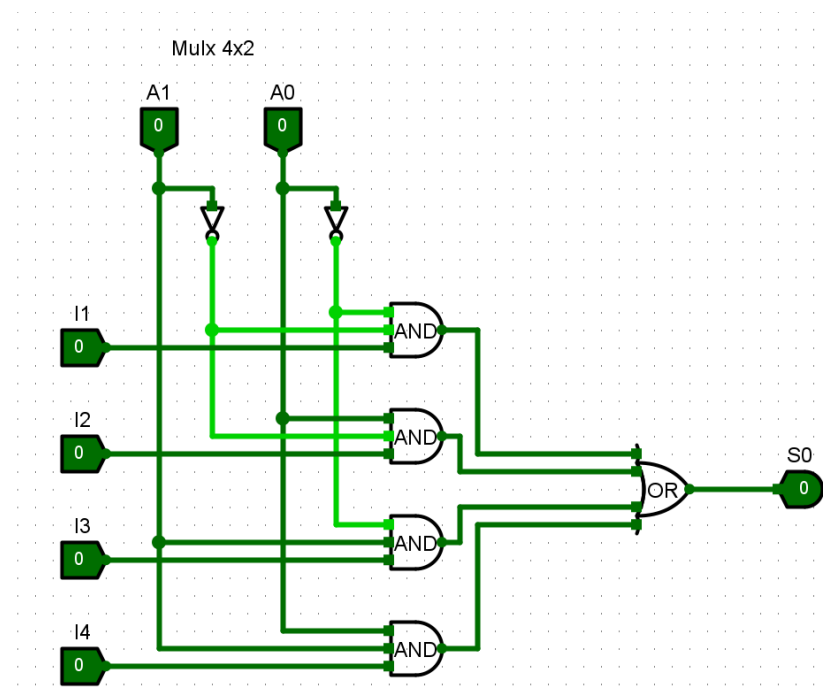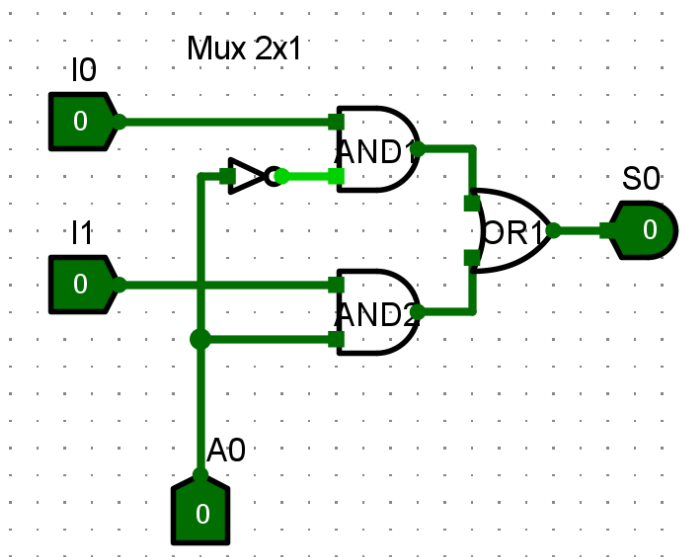

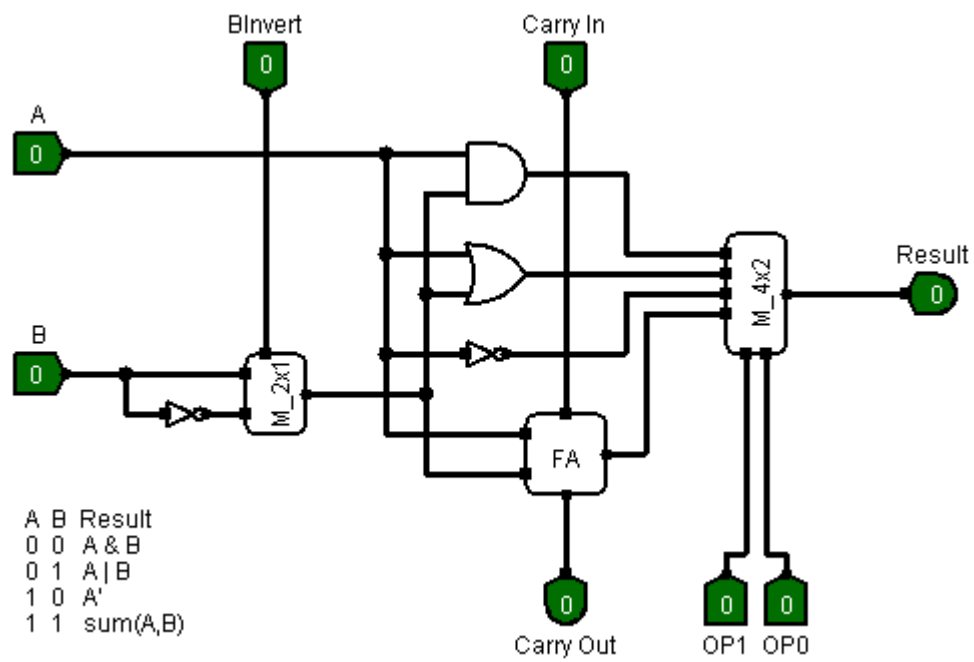

Testes – ULA 1 bit

Figura 4 - Teste ULA 1 bit - $AND(A, B)$

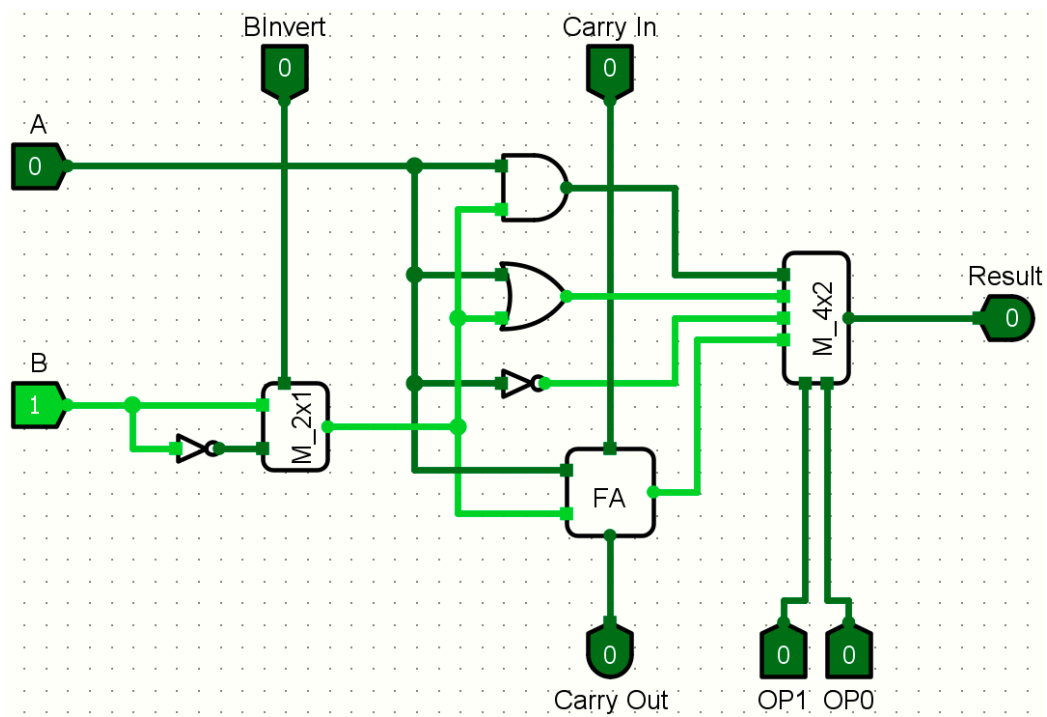


Figura 5 - Teste ULA 1 bit - $OR(A, B)$

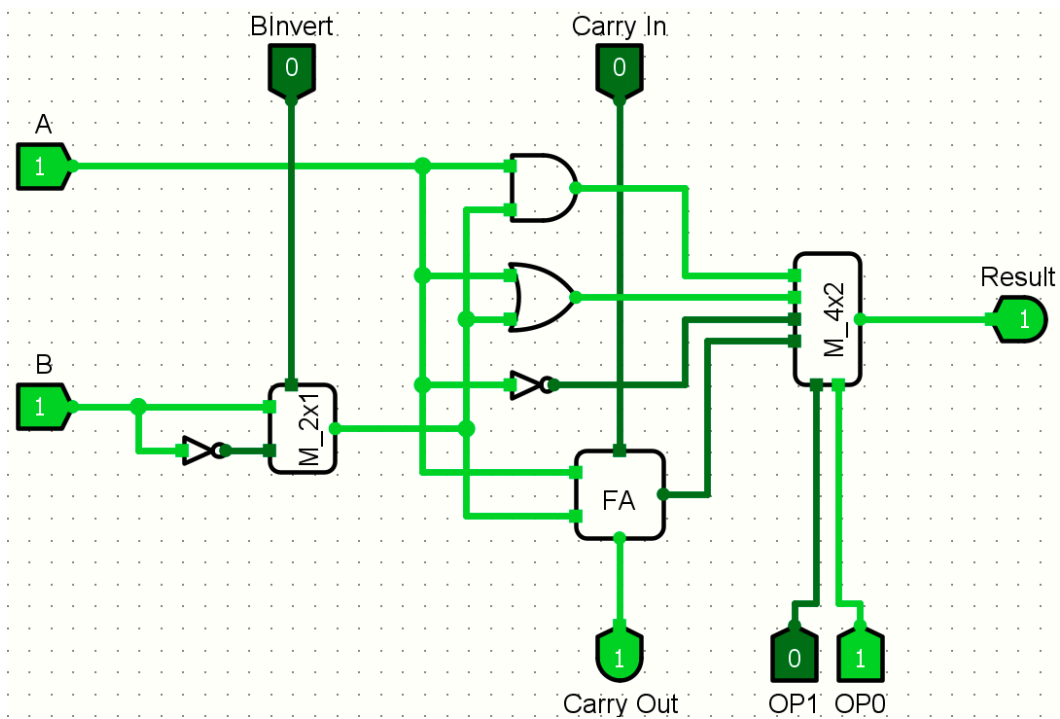


Figura 6 - Teste ULA 1 bit - SOMA(A, B)

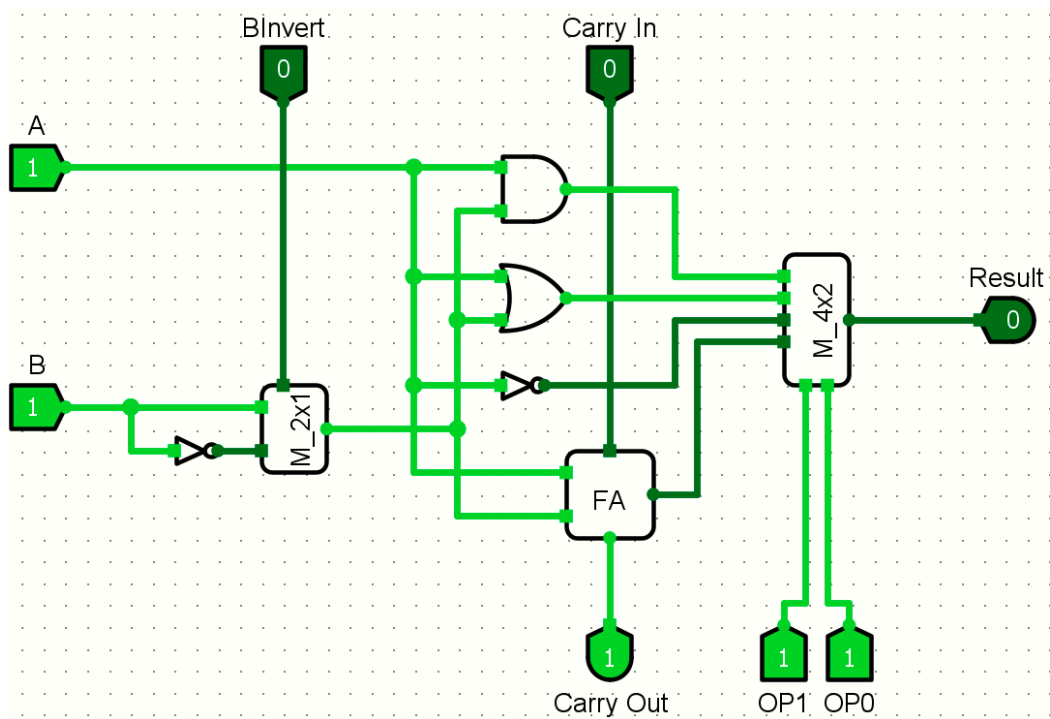


Figura 7 - Teste ULA 1 bit - NOT(A)



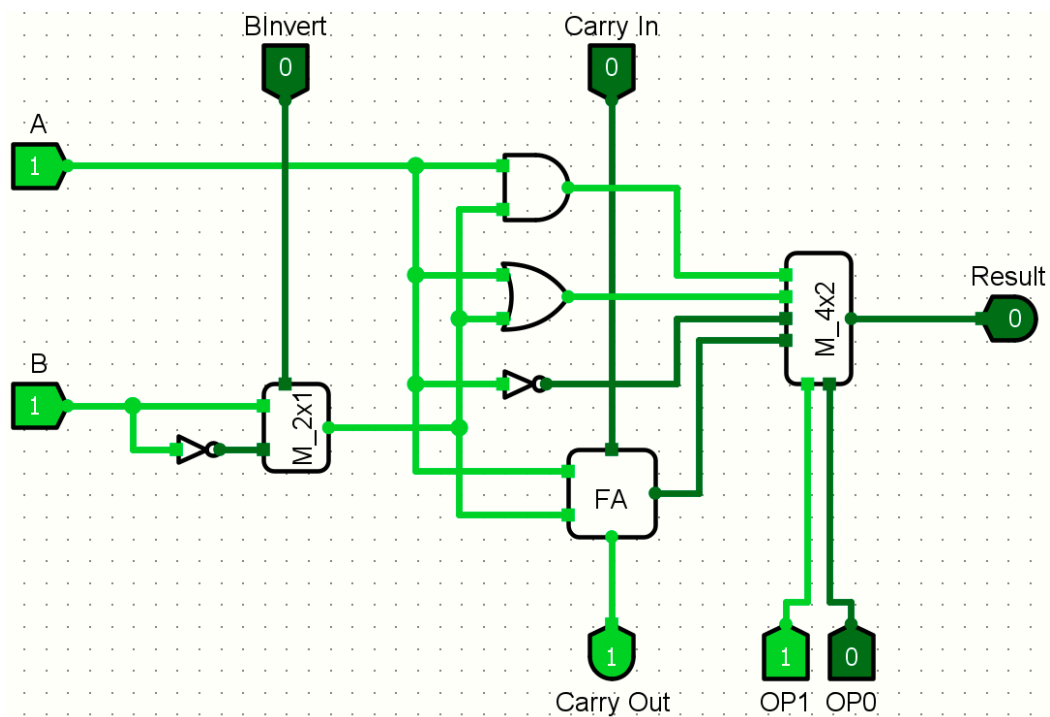


Figura 8 - Teste ULA 1 bit - SOMA(A, -B)

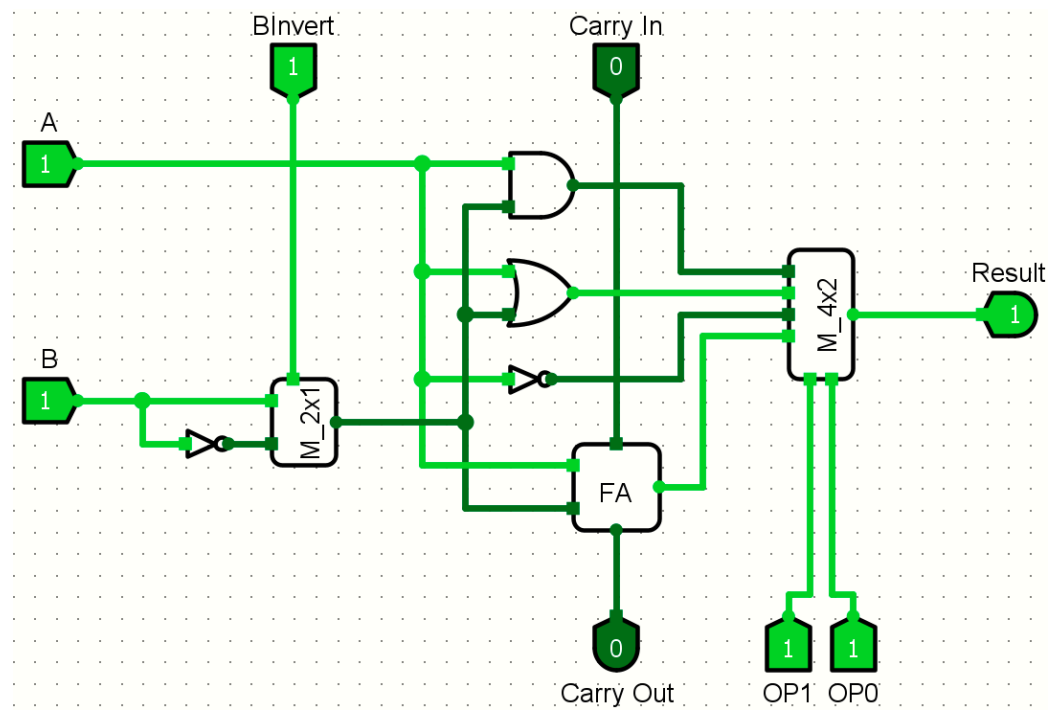

ULA 4 bits

Figura 9 - Circuito de uma ULA de 4 bits utilizando ULAs de 1 bit

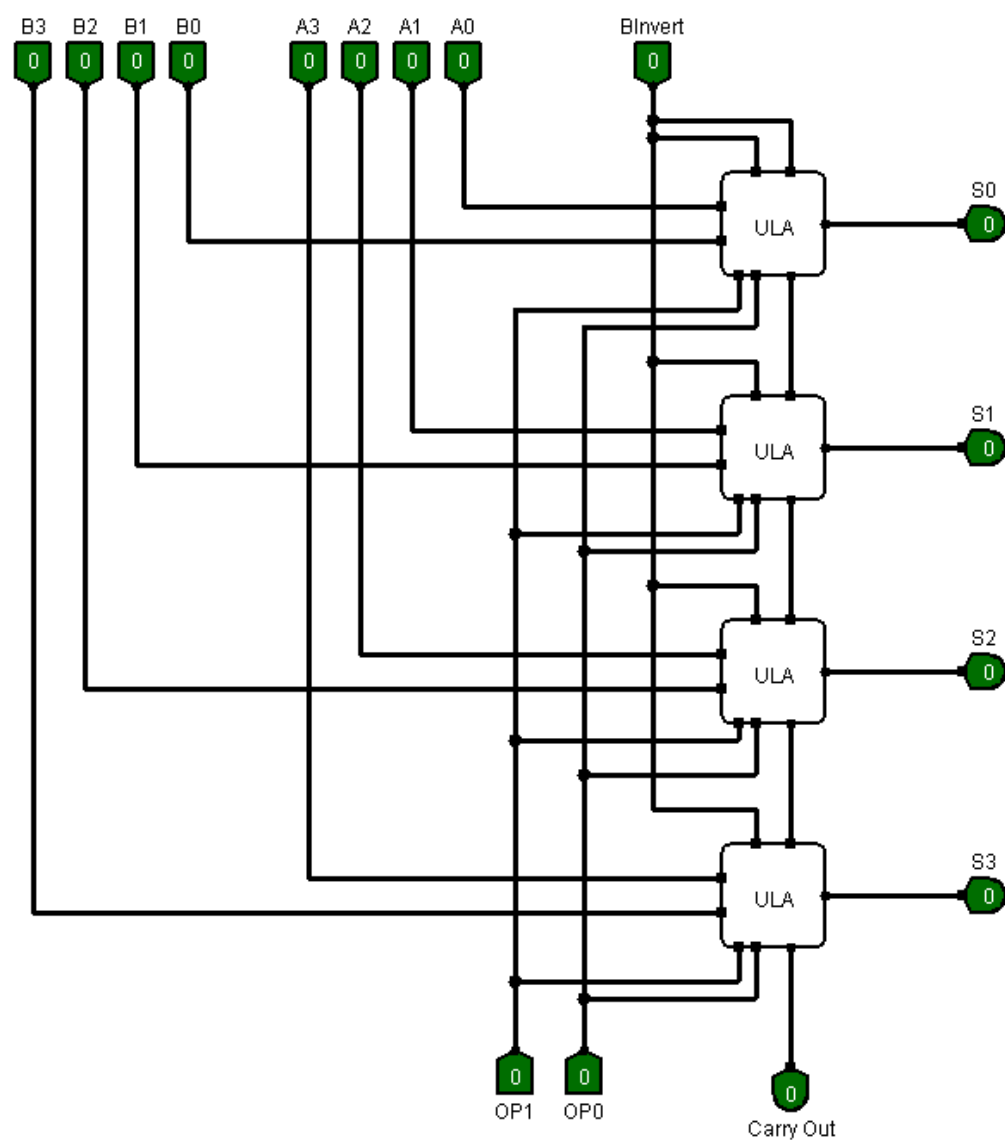

Testes – ULA 4 bits

Figura 10 - Teste ULA 4 bits - AND(A, B)

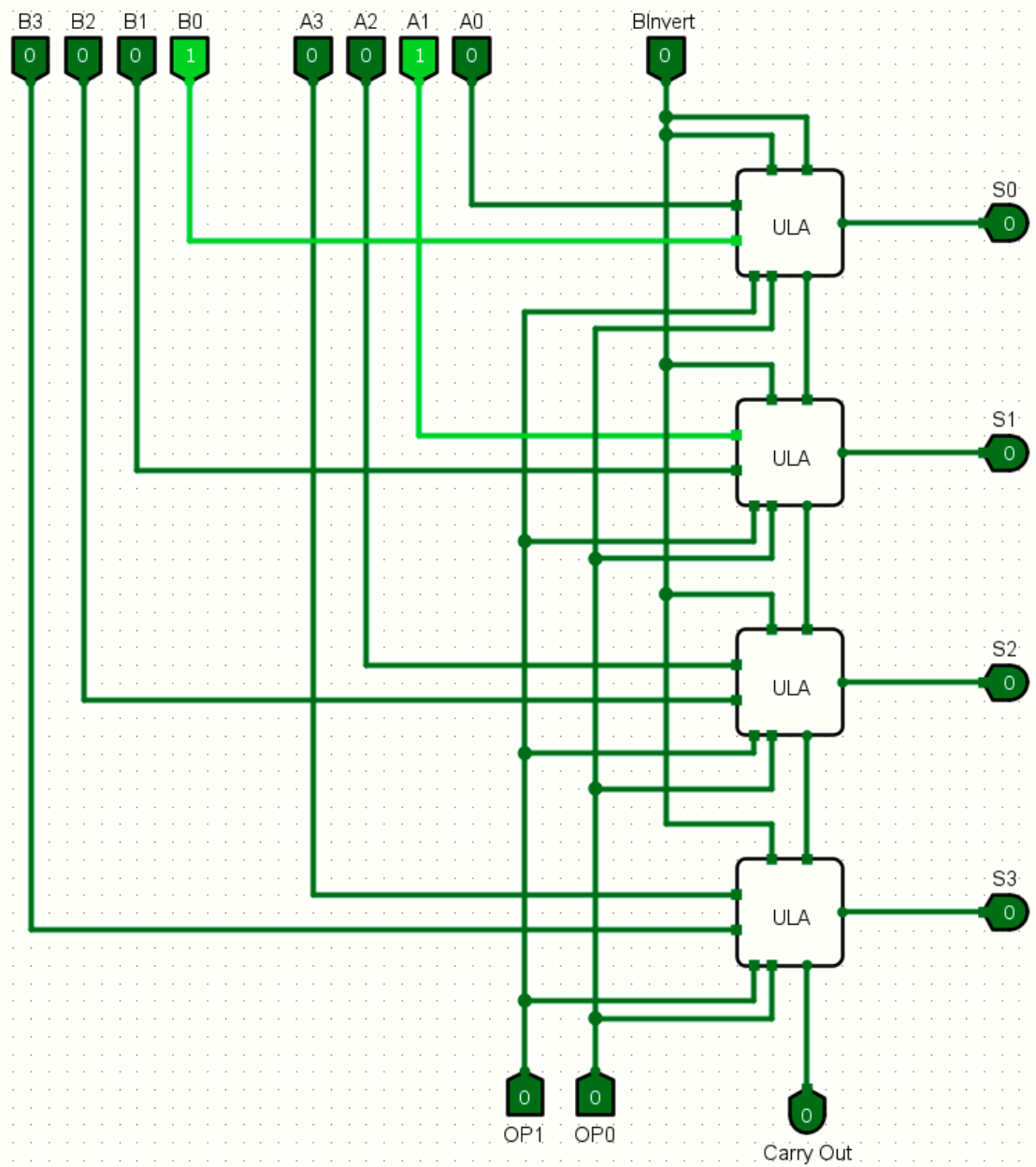


Figura 11 - Teste ULA 4 bits - $OR(A, B)$

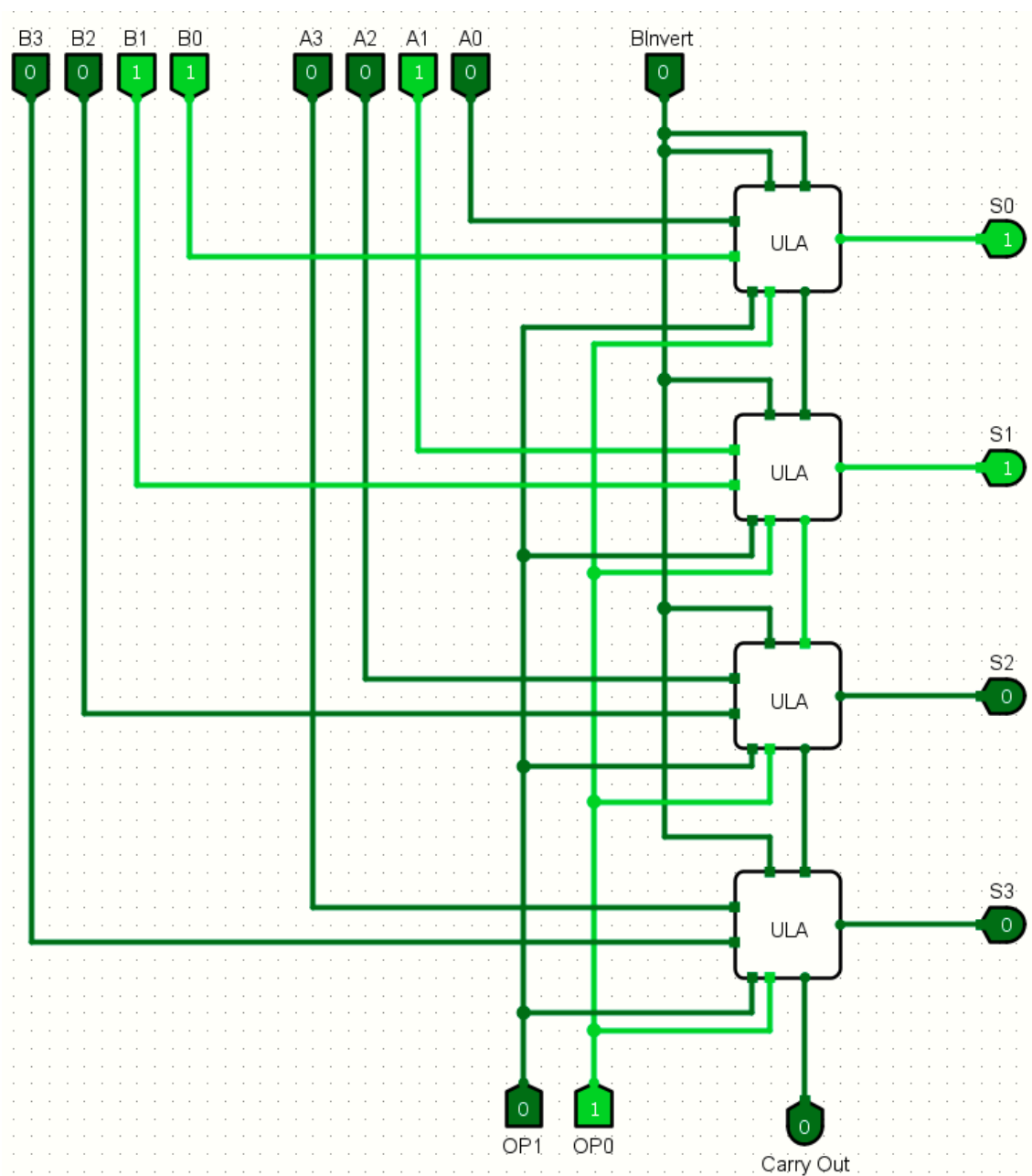


Figura 12 - Teste ULA 4 bits - SOMA(A, B)

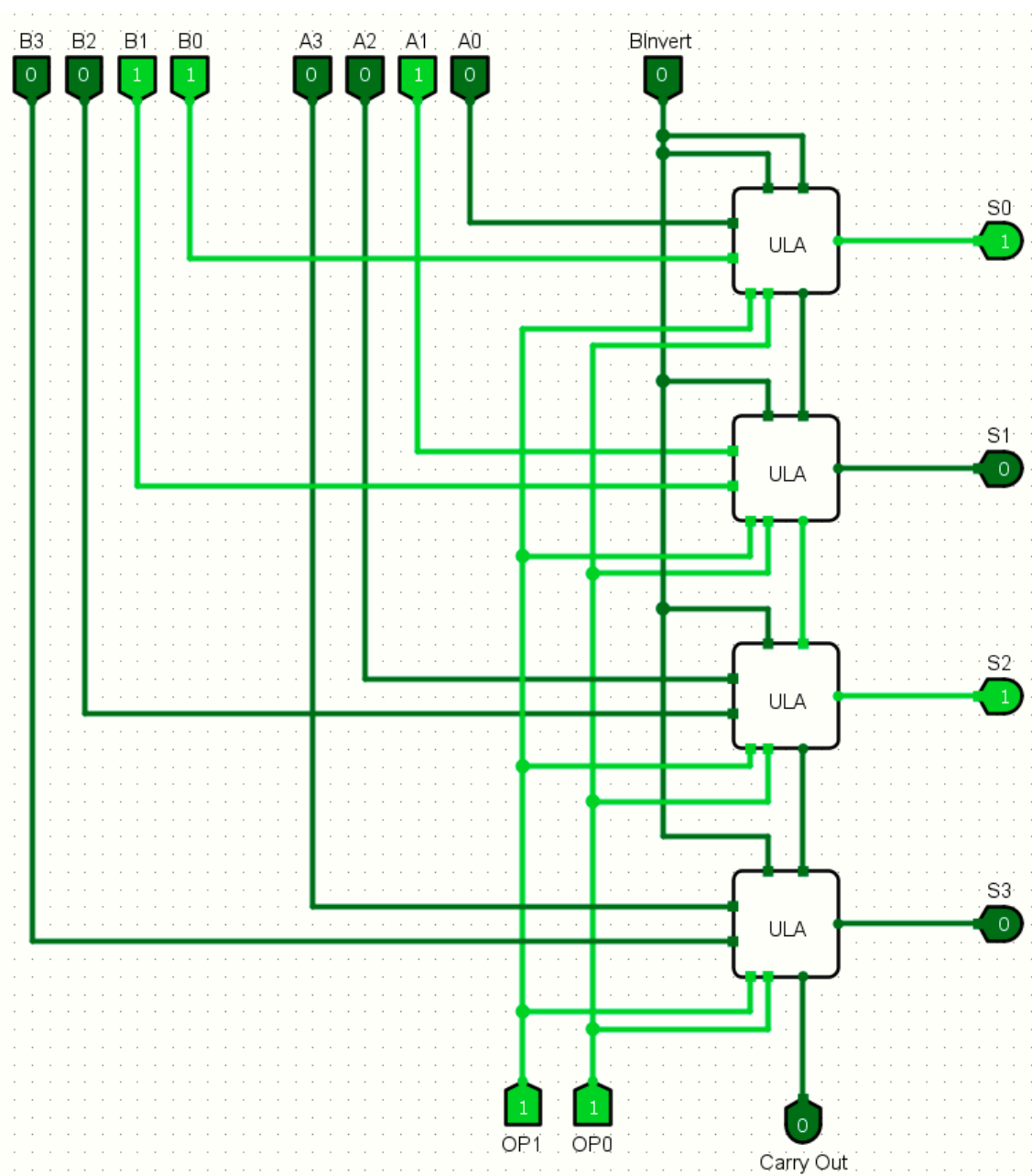


Figura 13 - Teste ULA 4 bits - NOT(A)

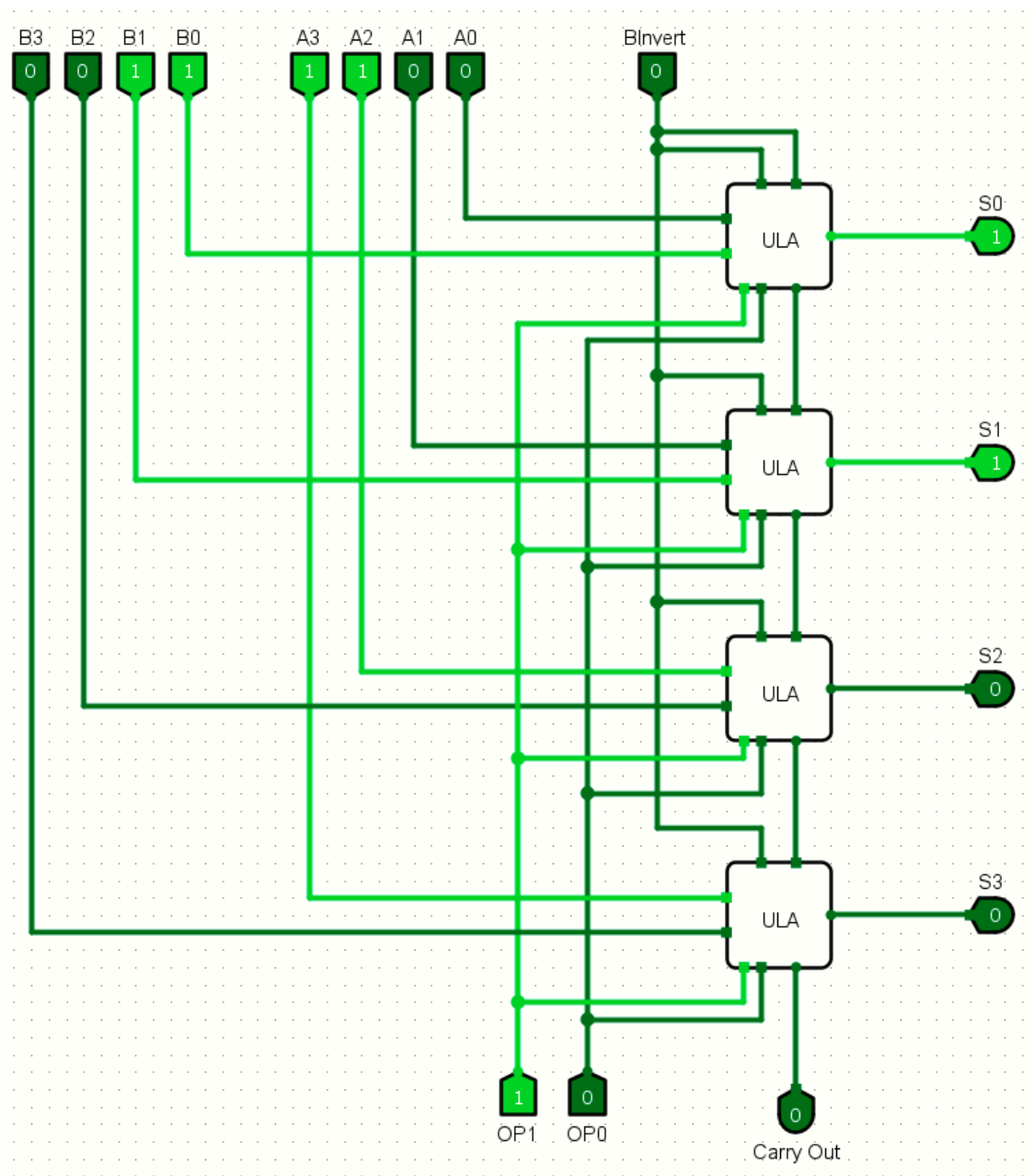


Figura 14 - Teste ULA 4 bits - $AND(B, A)$

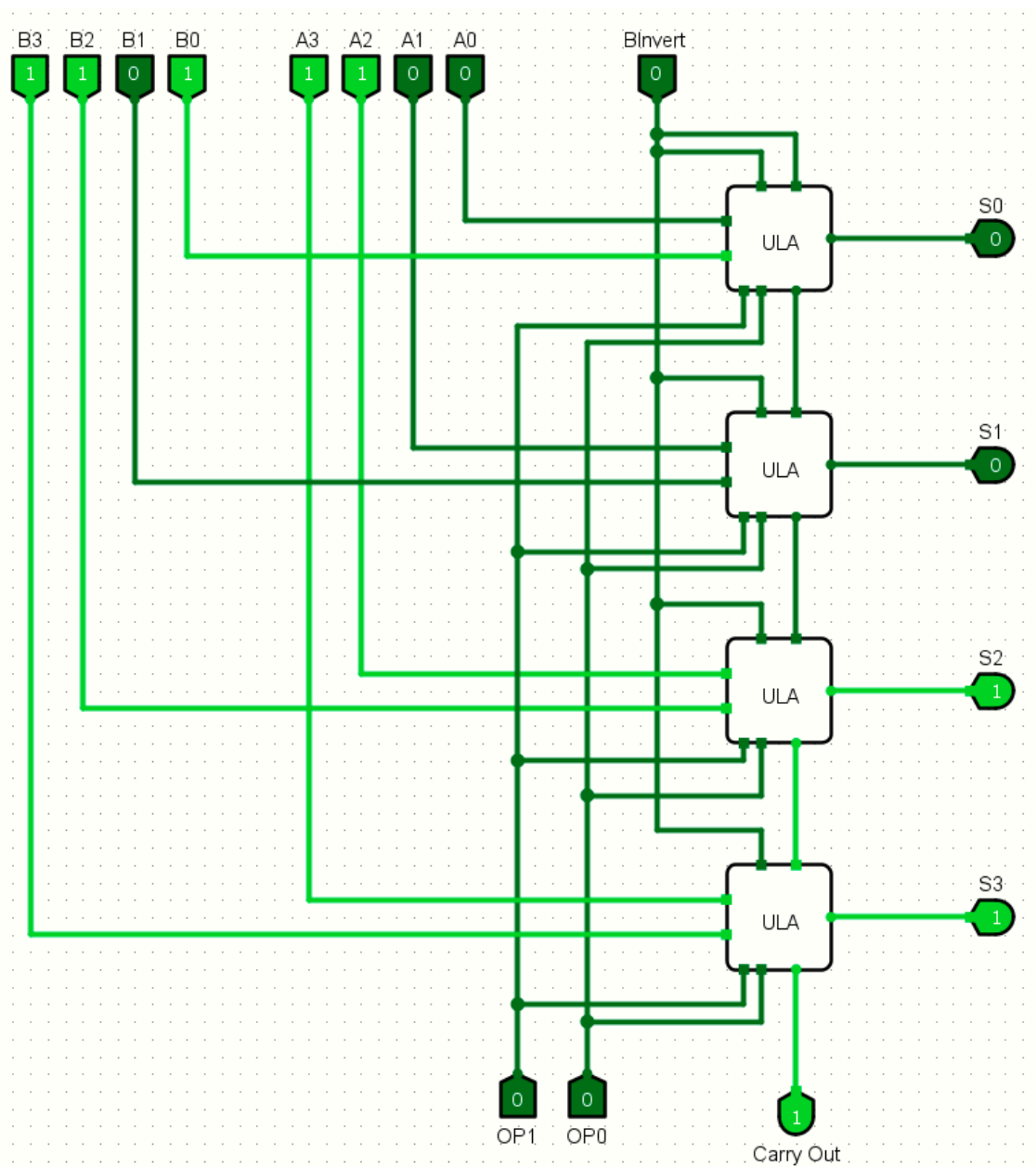


Tabela – ULA 4 bits

Instrução Realizada	Binário (A, B, OpCode)	Valor de Hexa (0x...)	Resultado em Binário
AND(A, B)	0010 0001 00	(0000 1000 0100) = 0x084	0000
OR(A, B)	0010 0011 01	(0000 1000 1101) = 0x08D	0011
SOMA(A, B)	0010 0011 11	(0000 1000 1111) = 0x08F	0101
NOT(A)	1100 0011 10	(0011 0000 1110) = 0x30E	0011
AND(B, A)	1100 1101 00	(0011 0011 0100) = 0x334	1100

Parte 2 :

ULA 74LS181

Figura 15 – ULA - 74LS181


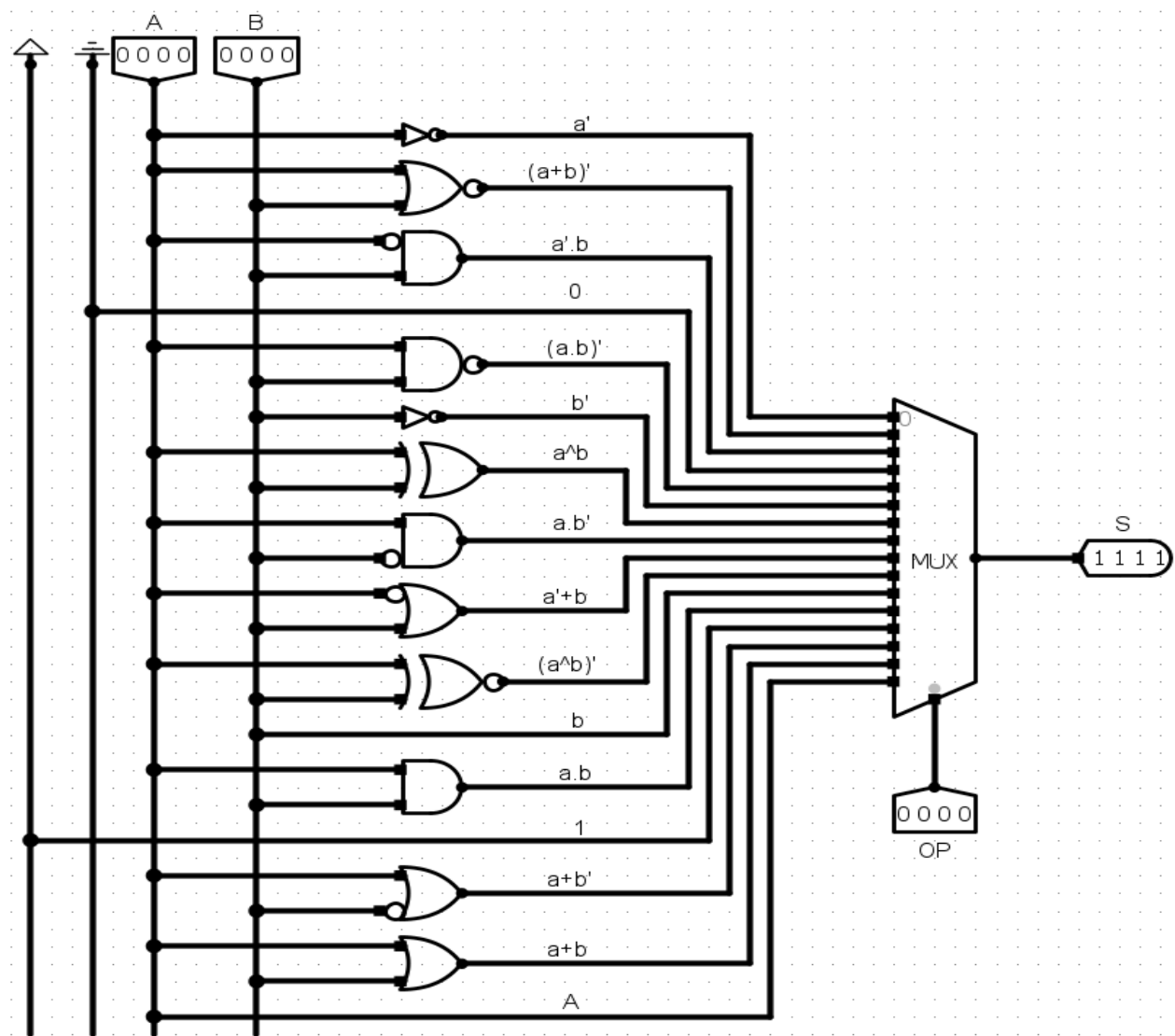


Tabela – ULA 74LS181

Instruções	Binário	Resultado da Operação
450	0100 0101 0000	1010
CB1	1100 1011 0001	0111
A32	1010 0011 0010	0001
C43	1100 0100 0011	0000
124	0001 0010 0100	1110
785	0111 1000 0101	1000
9B6	1001 1011 0110	0010
CD7	1100 110 10111	0000
FE8	1111 1110 1000	0001
649	0110 0100 1001	0010
D9A	1101 1001 1010	1001
FCB	1111 1100 1011	1100
63C	0110 0011 1100	1111
98D	1001 1000 1101	1111
76E	0111 0110 1110	0111
23F	0010 0011 1111	0010

Teste – ULA 74LS181

Figura 16 - Teste ULA 74LS181 - 23F

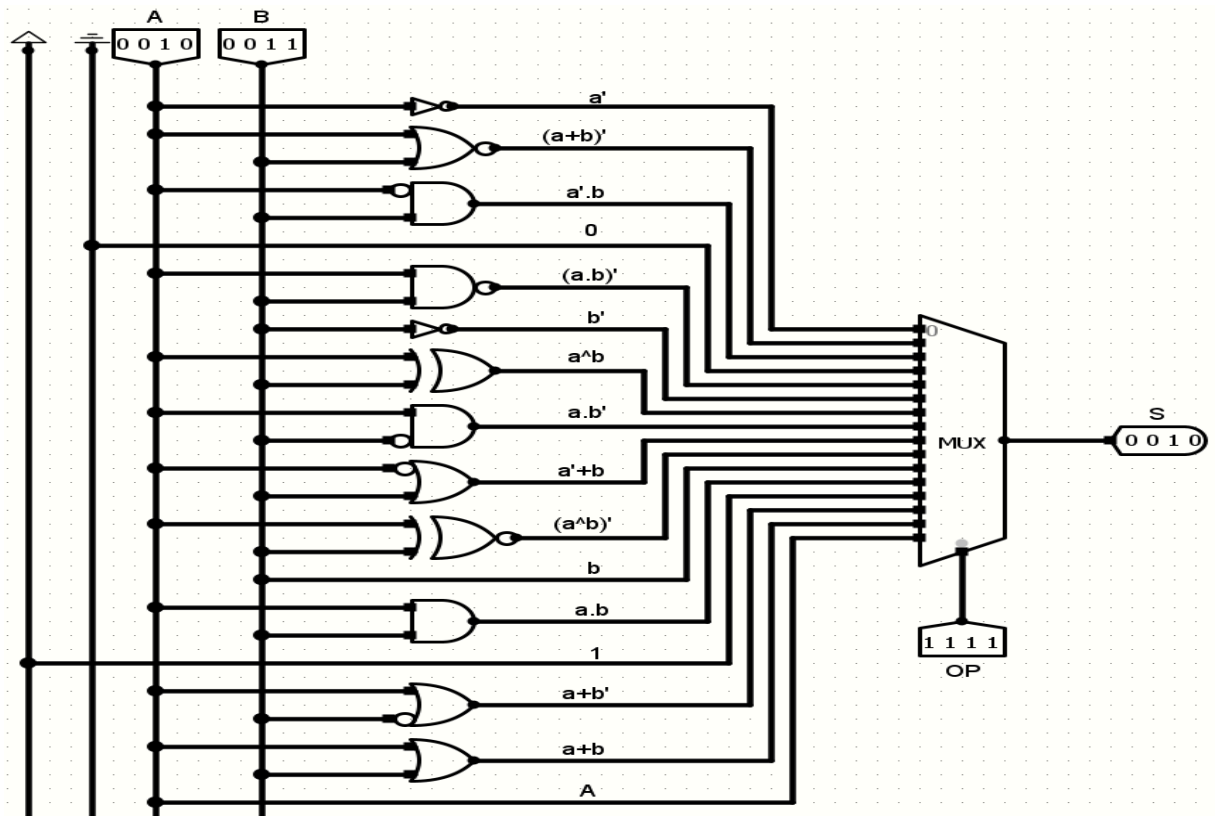

Pergunta: Se o objetivo fosse realmente testar esta ULA, quantas linhas a nossa tabela verdade deveria ter, ou seja na verdade a tabela que você preencheu deveria ter quantas linhas?

R.: A tabela verdade vai ter $2^{12} = 4096$ linhas, pois são 12 bits de entrada na ULA 74LS181.